

QUIZZ FÊTE DE LA SCIENCE

Deuxième problème : réponse B.

En appliquant la loi des tensions dans un montage en série, et la loi d'Ohm, on a les relations suivantes :

